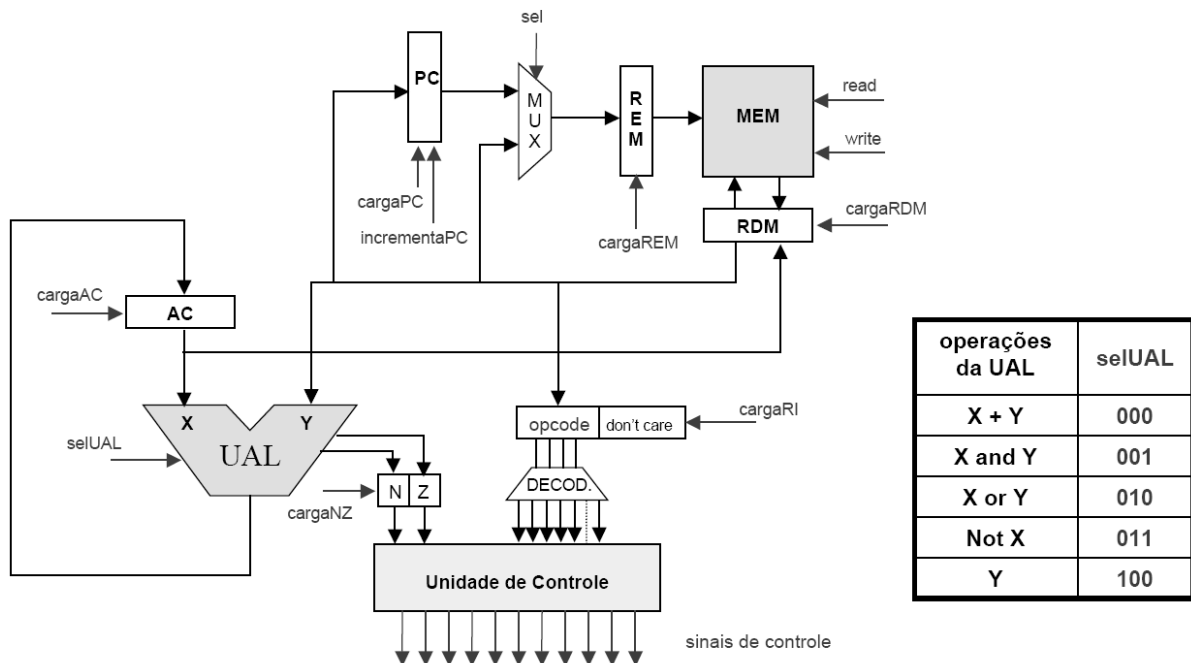


## Projeto do Processador Neander em: VHDL

O computador NEANDER foi criado com intenções didáticas<sup>1</sup>. O objetivo deste trabalho é implementar o NEANDER usando portas lógicas básicas (**NAND, NOR, NOT, LATCHES E FLIP\_FLOPS**) e simular esse circuito em um simulador lógico de portas para verificar o funcionamento do circuito ao realizar um pequeno programa de 10 instruções gravado na memória.

O computador NEANDER tem as seguintes características:

- Largura de dados e endereços de 8 bits
- Dados representados em complemento de dois
- 1 acumulador de 8 bits (AC)
- 1 apontador de programa de 8 bits (PC)
- 1 registrador de estado com 2 códigos de condição: negativo (N) e zero (Z)



<sup>1</sup> Esta pseudo-máquina foi criada pelos Profs. Raul Weber e Taisy Weber para a disciplina Arquitetura de Computadores I da UFRGS.

## Projeto do Datapath

### Passo 1: Projeto dos circuitos combinacionais

- A) Multiplexador 2:1 de largura de 8 bits.
- B) Unidade Aritmética e Lógica (UAL): conforme a seleção da UAL (selUAL), 5 operações diferentes podem ocorrer na UAL. A largura dos dados é de 8 bits. Note que a UAL é capaz de identificar

quando o resultado é ZERO (Z) ou NEGATIVO (N).

- C) Decodificador de instruções: na tabela a seguir AC é o acumulador, MEM(end) significa conteúdo da posição end de memória, N e Z são os códigos de condição e  $\leftarrow$  representa uma atribuição.

Instrução	Comentário
NOP	nenhuma operação
STA end	$MEM(end) \leftarrow AC$
LDA end	$AC \leftarrow MEM(end)$
ADD end	$AC \leftarrow MEM(end) + AC$
OR end	$AC \leftarrow MEM(end) OR AC$
AND end	$AC \leftarrow MEM(end) AND AC$
NOT	$AC \leftarrow NOT AC$
JMP end	$PC \leftarrow end$
JN end	IF N=1 THEN $PC \leftarrow end$
JZ end	IF Z=1 THEN $PC \leftarrow end$

Código	Instrução	Comentário
0000	NOP	nenhuma operação
0001	STA end	armazena acumulador - (store)
0010	LDA end	carrega acumulador - (load)
0011	ADD end	soma
0100	OR end	“ou” lógico
0101	AND end	“e” lógico
0110	NOT	inverte (complementa) acumulador
1000	JMP end	desvio incondicional - (jump)
1001	JN end	desvio condicional - (jump on negative)
1010	JZ end	desvio condicional - (jump on zero)
1111	HLT	término de execução - (halt)

### Passo 2: Projeto dos circuitos sequenciais



- A) Registradores de 8-bits **ACC**, **REM**, **RDM** e **INST(opcode)** com carga paralela. Notem que todos esses registradores são iguais. Registrador **NZ** de 2 bits com carga paralela. Onde N - (negativo) : indica sinal do resultado, 1 -

resultado é negativo e 0 - resultado é positivo. Z - (zero) : indica resultado igual a zero, 1 - resultado é igual a zero e 0 - resultado é diferente de zero.

- B) Contador de 8-bits **PC** com carga paralela e sinal de incremento.

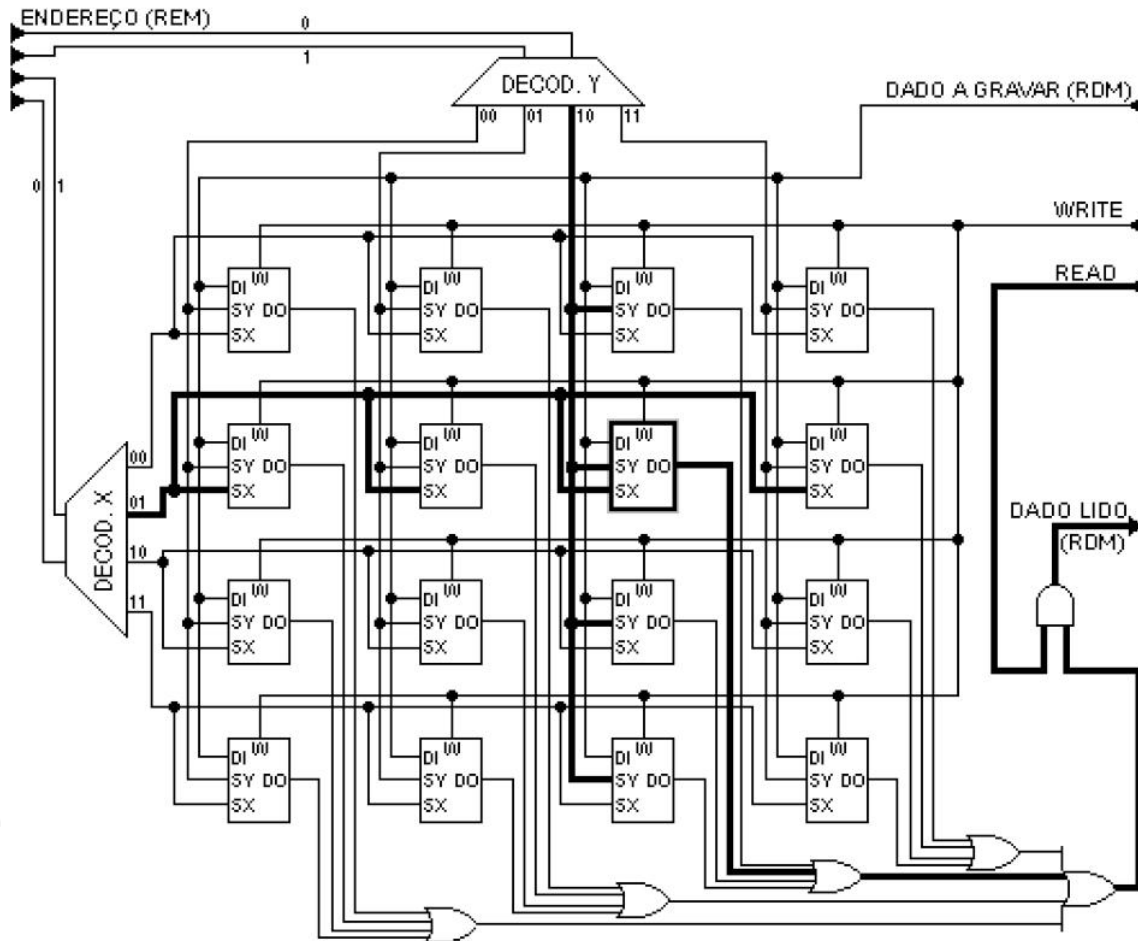 C) Memória **RAM** para programa e dados.  
A memória será um grande banco de registradores de 16 endereços com largura de dados de 8bits. Na memória haverá registradores, decodificadores de endereços e o seletores. Logo, neste

caso teremos apenas A0, A1, A2 e A3 como entrada de endereço.



### Passo 3: Projeto da Unidade de Controle

A unidade de controle é uma máquina de estados finita (FSM) que controla a leitura e escrita da memória e os elementos do Datapath conforme os sinais do decodificador de instrução e a temporização do processador.

### Passo 4: Projeto do programa de 10 instruções

A memória projetada ao ser inicializada com o sinal de RESET deve conter um programa inicial de 10 instruções dos endereços 0000 a 1010. Os 6 endereços restantes da memória devem ser usados para dados do programa (variáveis a serem utilizadas). Cada grupo deverá criar um programa diferente.